

Lab #07: 4-bit Adder/Subtractor

4-bit 가(감)산기 설계하기

연세대학교 컴퓨터 과학과 디지털 논리회로 실습


Computer Science Department of
Yonsei University



Some of these slides contain material developed and copyrighted by
Gim P. Hom (Lecturer, MIT), Prof. Steve Ward (MIT), Prof. Shin Dug Kim (Yonsei), Prof. Anantha Chandrakasan (MIT),
Prof. Arvind and Prof. Krste Asanovic (MIT)

Review: 7-Segments

 
- 7-Segment 표시 장비 복습 / 원리 이해
 - 7-Segment를 동작시키는데 필요한 신호들:
 - 7개의 Segment와 Dot-point를 밝히는데 필요한 정보 ~ 8-bit
 - 6 자리의 Segments 중, 자릿수를 결정하는데 필요한 정보 ~ 6-bit
 - 총 14-bit가 사용된다. (하지만, 6자리 X 8개 segment = 48-bit가 필요하지 않을까?)



- 이러한 7-Segment 장치에서 일반적인 설계 방법으로, 여섯 자리 숫자가 각기 다른 수를 표현 할 수 있을까?

Review

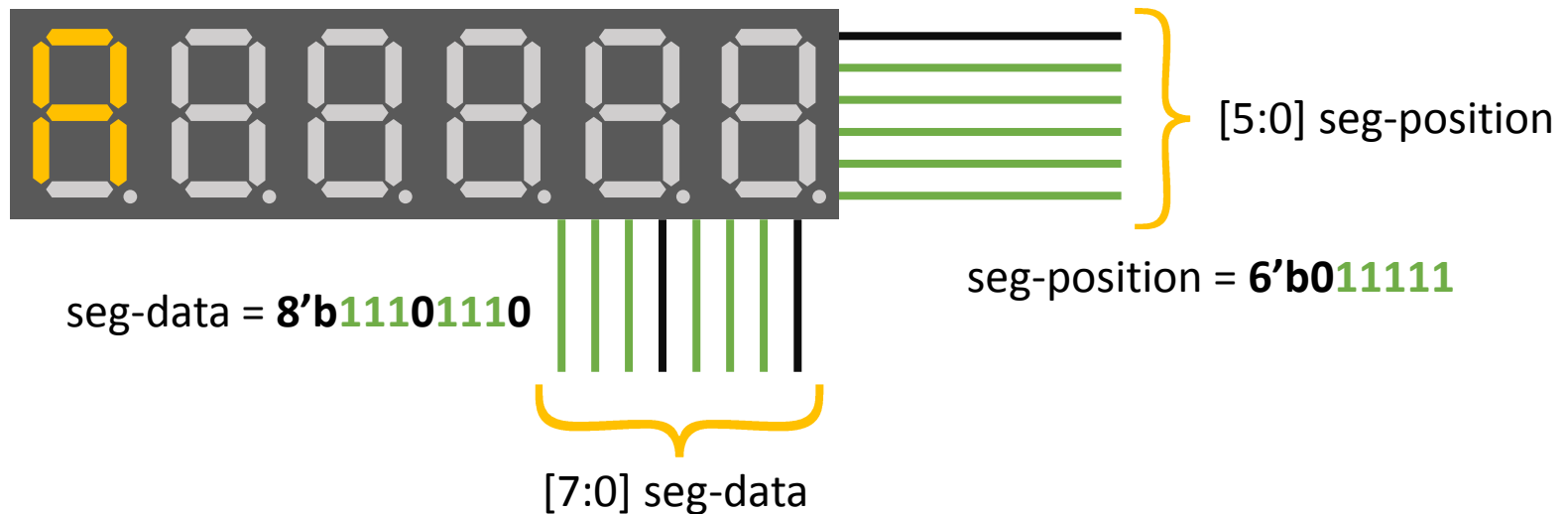
- 7-Segment 표시 장비 복습 / 원리 이해
 - 7-Segment를 동작시키는데 필요한 신호들:
 - 7개의 Segment와 Dot-point를 밝히는데 필요한 정보 ~ 8-bit
 - 6 자리의 Segments 중, 자릿수를 결정하는데 필요한 정보 ~ 6-bit
 - 총 14-bit가 사용된다. (하지만, 6자리 X 8개 segment = 48-bit가 필요하지 않을까?)



- 이러한 7-Segment 장치에서 일반적인 설계 방법으로, 여섯 자리 숫자가 각기 다른 수를 표현 할 수 있을까?

Review

 
- 7-Segment 표시 장비 복습 / 원리 이해
 - 7-Segment를 동작시키는데 필요한 신호들:
 - 7개의 Segment와 Dot-point를 밝히는데 필요한 정보 ~ 8-bit
 - 6 자리의 Segments 중, 자릿수를 결정하는데 필요한 정보 ~ 6-bit
 - 총 14-bit가 사용된다. (하지만, 6자리 X 8개 segment = 48-bit가 필요하지 않을까?)



- 이러한 7-Segment 장치에서 일반적인 설계 방법으로, 여섯 자리 숫자가 각기 다른 수를 표현 할 수 있을까?

Review

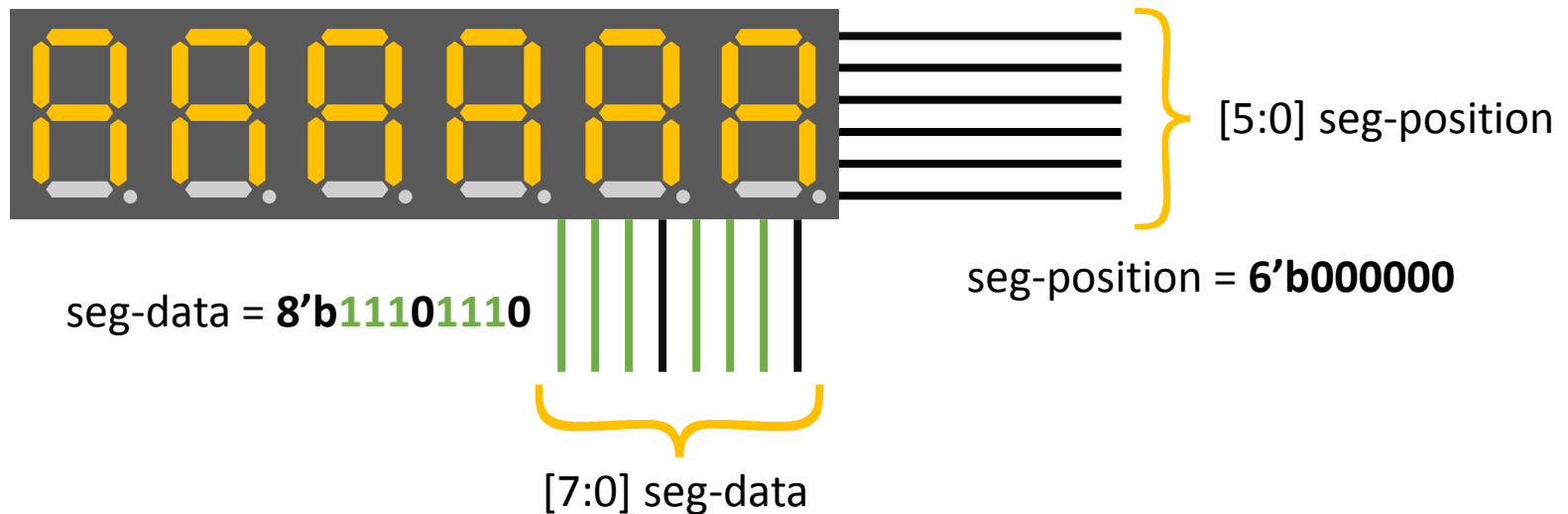
- 7-Segment 표시 장비 복습 / 원리 이해
 - 7-Segment를 동작시키는데 필요한 신호들:
 - 7개의 Segment와 Dot-point를 밝히는데 필요한 정보 ~ 8-bit
 - 6 자리의 Segments 중, 자릿수를 결정하는데 필요한 정보 ~ 6-bit
 - 총 14-bit가 사용된다. (하지만, 6자리 X 8개 segment = 48-bit가 필요하지 않을까?)



- 그렇다면, 각기 다른 여섯 자리 수를 표현하기 위해서는 어떻게 해야 할까?


Review

- IDEA: 눈의 잔상 효과를 이용해보자!

 


Review

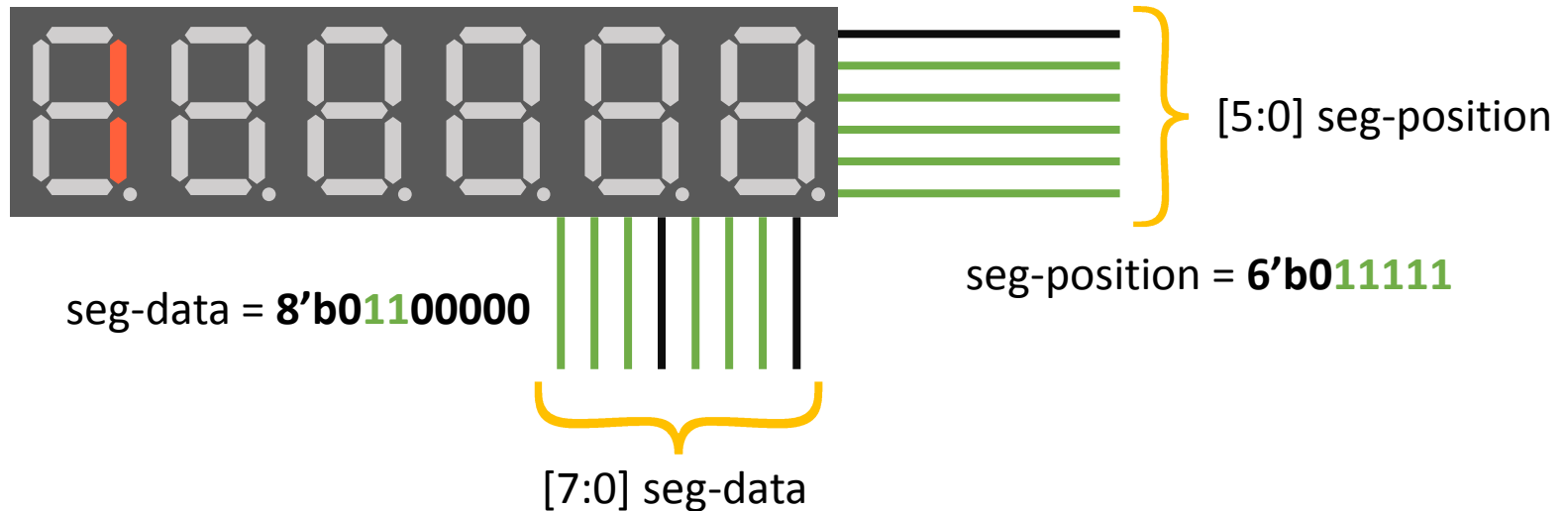- 눈의 잔상 현상 / 뇌의 착각을 이용해서, 각기 다른 여섯 자리 수 표현하기




Review

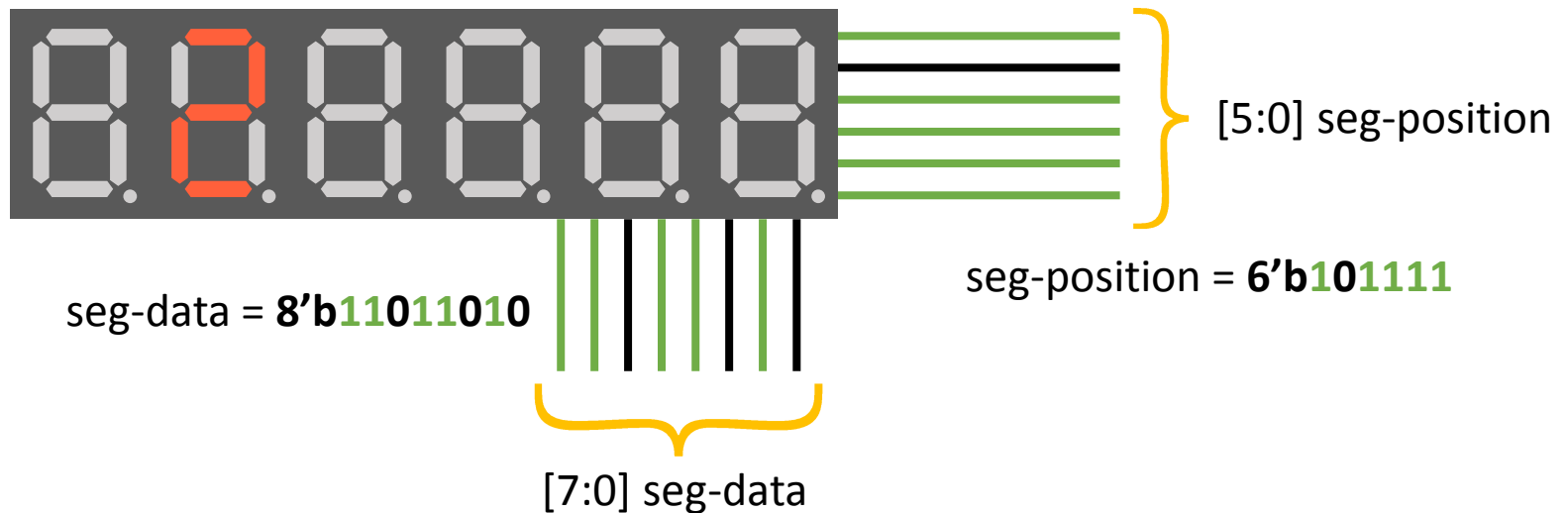- 눈의 잔상 현상 / 뇌의 착각을 이용해서, 각기 다른 여섯 자리 수 표현하기




Review

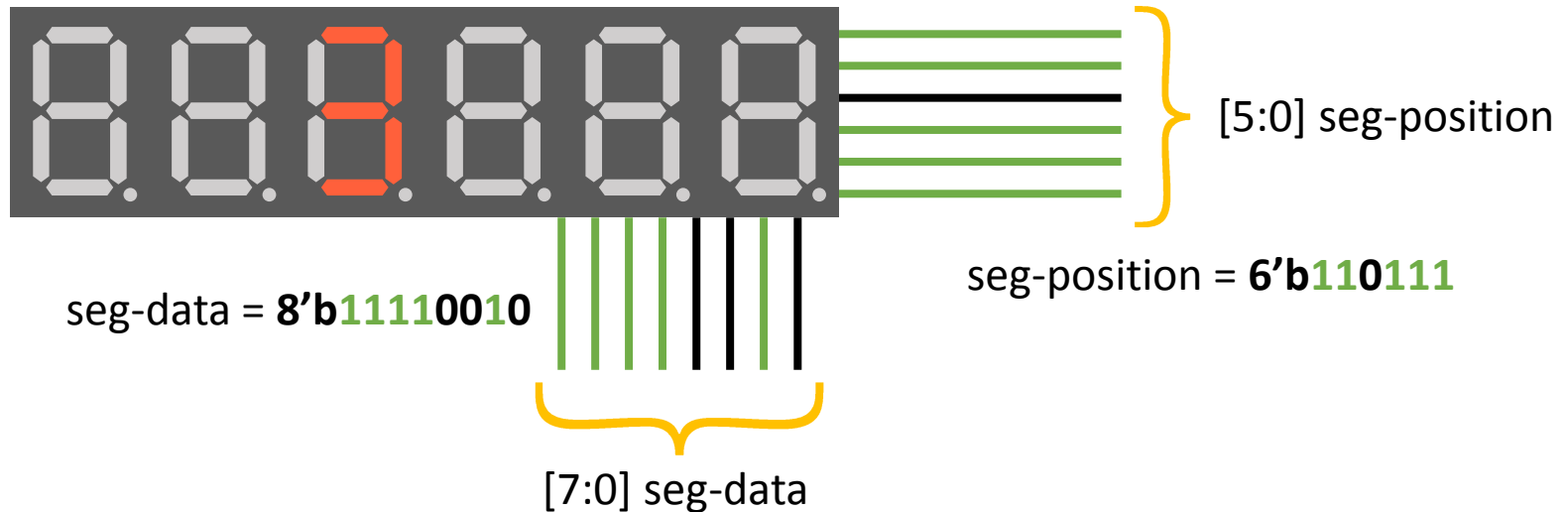- 눈의 잔상 현상 / 뇌의 착각을 이용해서, 각기 다른 여섯 자리 수 표현하기




Review

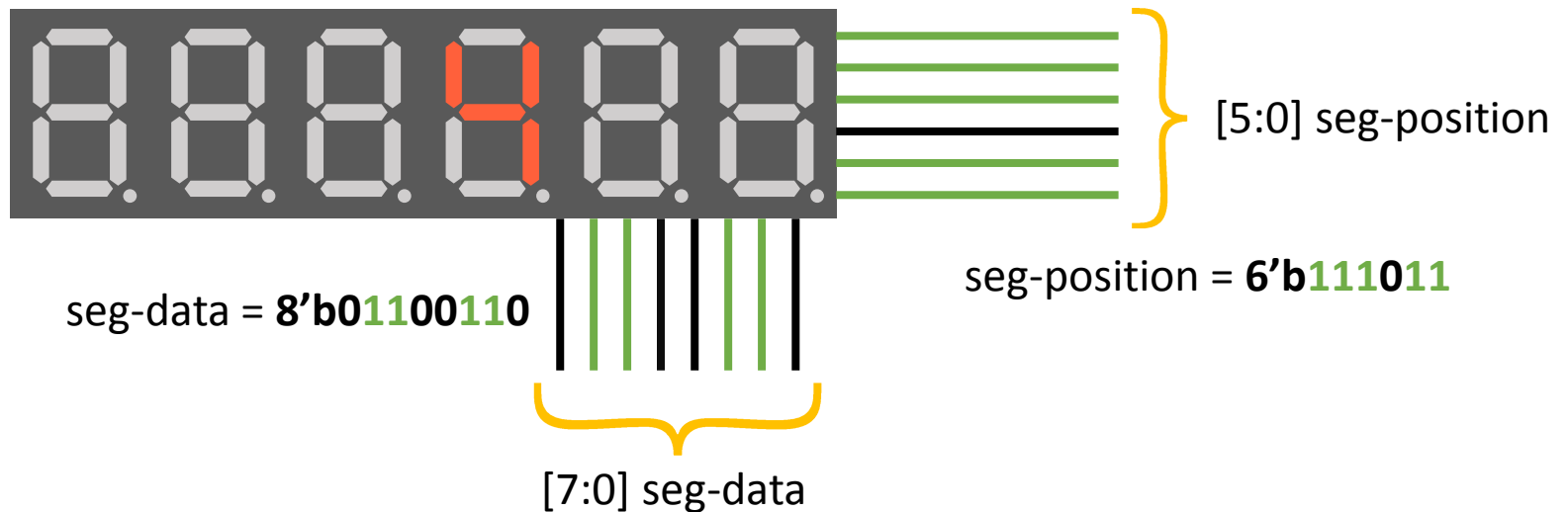- 눈의 잔상 현상 / 뇌의 착각을 이용해서, 각기 다른 여섯 자리 수 표현하기




Review

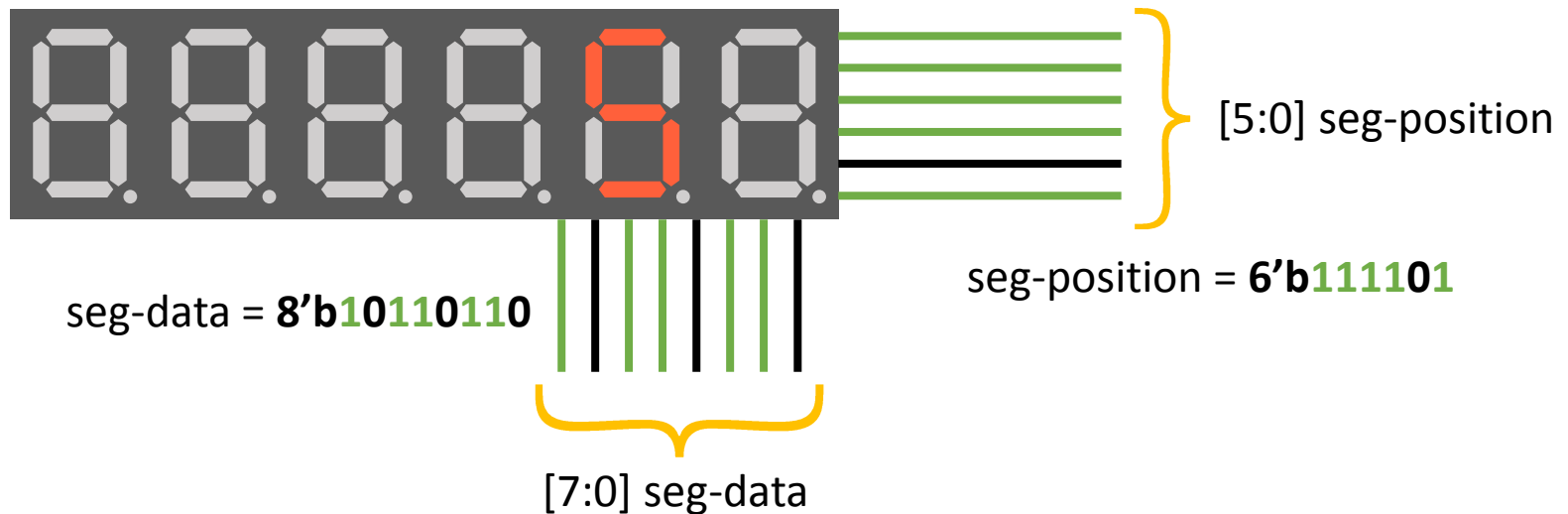- 눈의 잔상 현상 / 뇌의 착각을 이용해서, 각기 다른 여섯 자리 수 표현하기




Review

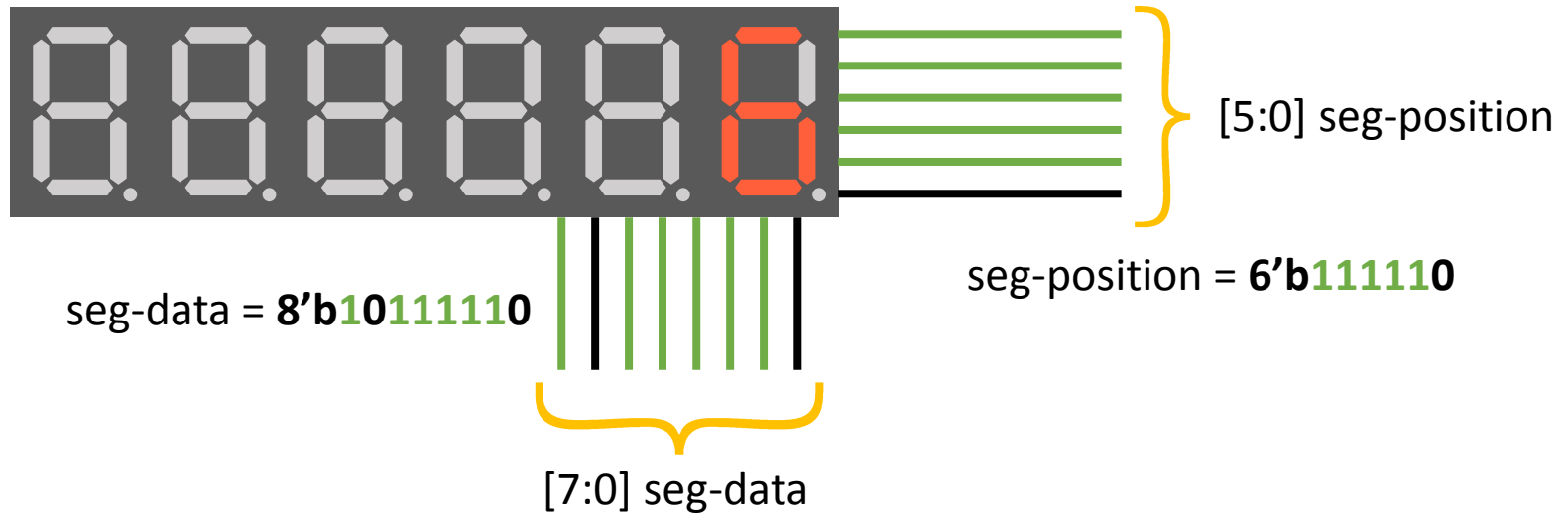- 눈의 잔상 현상 / 뇌의 착각을 이용해서, 각기 다른 여섯 자리 수 표현하기




Review

 - 눈의 잔상 현상 / 뇌의 착각을 이용해서, 각기 다른 여섯 자리 수 표현하기
 - 앞의 6단계를 짧은 시간 동안, 매우 빠르게 반복하면 아래와 같이 보인다!
 - 어느 정도의 짧은 간격으로 할지는, 반복 작업을 통해 경험적으로 파악해본다.




Review – YONSEI 전광판

 - 7-Segment controller에 적용되는 원리를 이용한다.
- 6자리수의 숫자를 표시하는 것과 조금 다른 것이 있다면, 전광판은 일정 시간 간격에 따라 “YONSEI”라는 단어가 왼쪽으로 이동한다는 점.
- 따라서 좀 더 생각해 볼 것들이 있다.



Review

 - 눈의 잔상 현상 / 뇌의 착각을 이용해서, 각기 다른 여섯 자리 수 표현하기
 - 앞의 6단계를 짧은 시간 동안, 매우 빠르게 반복하면 아래와 같이 보인다!
 - 어느 정도의 짧은 간격으로 할지는, 반복 작업을 통해 경험적으로 파악해본다.
 - (<https://www.youtube.com/watch?v=R9kUadTXpzs>)



Key-matrix


- Key-matrix?
 - 4x4의 key 입력 장치
 - FPGA 보드를 보면, KEY_COL1 ~ KEY_COL4 / KEY_ROW1 ~ KEY_ROW4라 적혀있다.
 - 문제는 key의 총 개수는 16개이다.
(Q: key가 16개면, 이를 감지하는 wire도 16개여야 하지 않는가?)
 - 앞의 7-Segment 장비의 특성을 통해 유추해보면, 이 장비도
‘사람이 버튼을 누르는 간격은, 일정 수준 이상의 시간 간격을 두고 일어난다.’
라는 점에 착안해서 wire의 수를 절감하는 방식을 택한 것으로 볼 수 있다.
 - KEY_COL1~4가 output wire, KEY_ROW1~4가 input wire이다.
 - 즉, KEY_COL의 1부터 4까지 번갈아 가며 신호를 주고,
이 신호가 활성화 되어 있는 상태에서 사용자가 버튼을 누를 경우
KEY_ROW를 통해 신호가 감지된다는 원리를 이용
 - 다음의 슬라이드를 통해서 확실하게 동작 원리를 이해해본다.

Key-matrix

- Key-matrix 작동 원리
 - 4x4의 key 입력 장치

KEY_ROW1 = 0
KEY_ROW2 = 0
KEY_ROW3 = 0
KEY_ROW4 = 0

 KEY_COL1 = 1
KEY_COL2 = 0
KEY_COL3 = 0
KEY_COL4 = 0




Key-matrix

- Key-matrix 작동 원리
 - 4x4의 key 입력 장치

KEY_ROW1 = 0
KEY_ROW2 = 0
KEY_ROW3 = 0
KEY_ROW4 = 0

 KEY_COL1 = 1
KEY_COL2 = 0
KEY_COL3 = 0
KEY_COL4 = 0




Key-matrix

- Key-matrix 작동 원리
 - 4x4의 key 입력 장치

KEY_ROW1 = 1
KEY_ROW2 = 0
KEY_ROW3 = 0
KEY_ROW4 = 0

 KEY_COL1 = 1
KEY_COL2 = 0
KEY_COL3 = 0
KEY_COL4 = 0




Key-matrix

- Key-matrix 작동 원리
 - 4x4의 key 입력 장치

KEY_ROW1 = 0
KEY_ROW2 = 0
KEY_ROW3 = 0
KEY_ROW4 = 0

 KEY_COL1 = 0
KEY_COL2 = 1
KEY_COL3 = 0
KEY_COL4 = 0




**COL에 의해 활성화된 버튼들만,
눌렀을 경우 ROW로 output 신호가 갑니다!**

Key-matrix

- Key-matrix 작동 원리
 - 4x4의 key 입력 장치

KEY_ROW1 = 0
KEY_ROW2 = 0
KEY_ROW3 = 0
KEY_ROW4 = 0

 KEY_COL1 = 1
KEY_COL2 = 0
KEY_COL3 = 0
KEY_COL4 = 0




Key-matrix

- Key-matrix 작동 원리
 - 4x4의 key 입력 장치

KEY_ROW1 = 0
KEY_ROW2 = 0
KEY_ROW3 = 0
KEY_ROW4 = 0

 KEY_COL1 = 0
KEY_COL2 = 1
KEY_COL3 = 0
KEY_COL4 = 0




Key-matrix

- Key-matrix 작동 원리
 - 4x4의 key 입력 장치

KEY_ROW1 = 0
KEY_ROW2 = 0
KEY_ROW3 = 0
KEY_ROW4 = 0

 KEY_COL1 = 0
KEY_COL2 = 0
KEY_COL3 = 1
KEY_COL4 = 0




Key-matrix

- Key-matrix 작동 원리
 - 4x4의 key 입력 장치

KEY_ROW1 = 0
KEY_ROW2 = 0
KEY_ROW3 = 0
KEY_ROW4 = 0

 KEY_COL1 = 0
KEY_COL2 = 0
KEY_COL3 = 0
KEY_COL4 = 1




Key-matrix

- Key-matrix 작동 원리
 - 4x4의 key 입력 장치

KEY_ROW1 = 0
KEY_ROW2 = 0
KEY_ROW3 = 0
KEY_ROW4 = 0

 KEY_COL1 = 1
KEY_COL2 = 0
KEY_COL3 = 0
KEY_COL4 = 0




Key-matrix

- Key-matrix 작동 원리
 - 4x4의 key 입력 장치

KEY_ROW1 = 0
KEY_ROW2 = 1
KEY_ROW3 = 0
KEY_ROW4 = 0

 KEY_COL1 = 0
KEY_COL2 = 1
KEY_COL3 = 0
KEY_COL4 = 0




Key-matrix

- Key-matrix 작동 원리
 - 4x4의 key 입력 장치

KEY_ROW1 = 0
KEY_ROW2 = 0
KEY_ROW3 = 0
KEY_ROW4 = 0

 KEY_COL1 = 0
KEY_COL2 = 0
KEY_COL3 = 1
KEY_COL4 = 0




Key-matrix

- Key-matrix 작동 원리
 - 4x4의 key 입력 장치

KEY_ROW1 = 0
KEY_ROW2 = 0
KEY_ROW3 = 0
KEY_ROW4 = 0

 KEY_COL1 = 0
KEY_COL2 = 0
KEY_COL3 = 0
KEY_COL4 = 1



Key-matrix

- Key-matrix 참조 코드 - 키패드를 눌러서 7-Segment에 표시하기

```

1  module keymatrix(clk, key_row, key_col, seg_pos, seg_data);
2      input          clk;
3      input          [3:0]    key_row;
4
5      output [3:0]    key_col;
6      output [5:0]    seg_pos;
7      output [7:0]    seg_data;
8
9      reg [3:0]    key_col;
10     reg [7:0]    seg_data;
11     reg [5:0]    seg_pos;
12
13     reg [15:0]    cnt_for_6k;
14     reg [13:0]    cnt_for_device;
15     reg          clk_5kHz;
16
17     reg [1:0]    KEY_MATRIX_STATE;
18     reg [2:0]    FND_STATE;
19
20     reg [3:0]    key_value;
21
22
23     // 64 * 5120 = 327680
24     always @ (posedge clk)
25     begin
26         // -----|          |
27         // |          |_____|
28         // 0          32      64
29         if (cnt_for_6k == 0)            clk_5kHz = 1;
30         else if (cnt_for_6k == 3200)    clk_5kHz = 0;
31         cnt_for_6k = cnt_for_6k + 1;
32         if (cnt_for_6k == 6400)        cnt_for_6k = 0;
33     end

```

```

36     always @ (negedge clk_5kHz)
37     begin
38
39         if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b00) key_col = 4'b1000;
40         else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b01) key_col = 4'b0100;
41         else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b10) key_col = 4'b0010;
42         else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b11) key_col = 4'b0001;
43
44         if (key_row == 4'b1000)
45         begin
46             if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b00) key_value = 1;
47             else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b01) key_value = 10;
48             else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b10) key_value = 3;
49             else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b11) key_value = 2;
50         end
51         else if (key_row == 4'b0100)
52         begin
53             if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b00) key_value = 4;
54             else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b01) key_value = 11;
55             else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b10) key_value = 6;
56             else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b11) key_value = 5;
57         end
58         else if (key_row == 4'b0010)
59         begin
60             if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b00) key_value = 7;
61             else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b01) key_value = 12;
62             else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b10) key_value = 9;
63             else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b11) key_value = 8;
64         end
65         else if (key_row == 4'b0001)
66         begin
67             if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b00) key_value = 0;
68             else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b01) key_value = 13;
69             else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b10) key_value = 14;
70             else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b11) key_value = 15;
71         end
72
73         if (FND_STATE == 0)    seg_pos = 6'b011111;
74         else if (FND_STATE == 1) seg_pos = 6'b101111;
75         else if (FND_STATE == 2) seg_pos = 6'b110111;
76         else if (FND_STATE == 3) seg_pos = 6'b111011;
77         else if (FND_STATE == 4) seg_pos = 6'b111101;
78         else if (FND_STATE == 5) seg_pos = 6'b111110;
79     end

```

Key-matrix

- Key-matrix 참조 코드 - 키패드를 눌러서 7-Segment에 표시하기

```



80     case(key_value)
81         4'b0000: seg_data = 8'b11111100;
82         4'b0001: seg_data = 8'b01100000;
83         4'b0010: seg_data = 8'b11011010;
84         4'b0011: seg_data = 8'b11110010;
85
86         4'b0100: seg_data = 8'b01100110;
87         4'b0101: seg_data = 8'b10110110;
88         4'b0110: seg_data = 8'b10111110;
89         4'b0111: seg_data = 8'b11100100;
90
91         4'b1000: seg_data = 8'b11111110;
92         4'b1001: seg_data = 8'b11110110;
93         4'b1010: seg_data = 8'b11101110;
94         4'b1011: seg_data = 8'b00111110;
95
96         4'b1100: seg_data = 8'b00011010;
97         4'b1101: seg_data = 8'b01111010;
98         4'b1110: seg_data = 8'b10011110;
99         4'b1111: seg_data = 8'b10001110;
100
101     default: seg_data = 8'b00000000;
102 endcase
103
104 if      (FND_STATE == 0)    FND_STATE = 1;
105 else if (FND_STATE == 1)    FND_STATE = 2;
106 else if (FND_STATE == 2)    FND_STATE = 3;
107 else if (FND_STATE == 3)    FND_STATE = 4;
108 else if (FND_STATE == 4)    FND_STATE = 5;
109 else if (FND_STATE == 5)    FND_STATE = 0;
110
111 if      (KEY_MATRIX_STATE == 2'b00) KEY_MATRIX_STATE = 2'b01;
112 else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b01) KEY_MATRIX_STATE = 2'b10;
113 else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b10) KEY_MATRIX_STATE = 2'b11;
114 else if (KEY_MATRIX_STATE == 2'b11) KEY_MATRIX_STATE = 2'b00;
115
116 cnt_for_device = cnt_for_device + 1;
117 if (cnt_for_device == 5121)
118     cnt_for_device = 0;
119 end
120
121 endmodule

```

Node Name	Direction	Location
in clk	Input	PIN_H2
out key_col[3]	Output	PIN_M11
out key_col[2]	Output	PIN_M12
out key_col[1]	Output	PIN_M14
out key_col[0]	Output	PIN_L10
in key_row[3]	Input	PIN_N15
in key_row[2]	Input	PIN_N16
in key_row[1]	Input	PIN_M15
in key_row[0]	Input	PIN_M16
out seg_data[7]	Output	PIN_A3
out seg_data[6]	Output	PIN_B4
out seg_data[5]	Output	PIN_B7
out seg_data[4]	Output	PIN_A6
out seg_data[3]	Output	PIN_A5
out seg_data[2]	Output	PIN_B6
out seg_data[1]	Output	PIN_B5
out seg_data[0]	Output	PIN_A4
out seg_pos[5]	Output	PIN_A7
out seg_pos[4]	Output	PIN_B8
out seg_pos[3]	Output	PIN_A8
out seg_pos[2]	Output	PIN_B9
out seg_pos[1]	Output	PIN_A9
out seg_pos[0]	Output	PIN_A10


오늘 실습 주제: 4-bit Adder/Subtractor

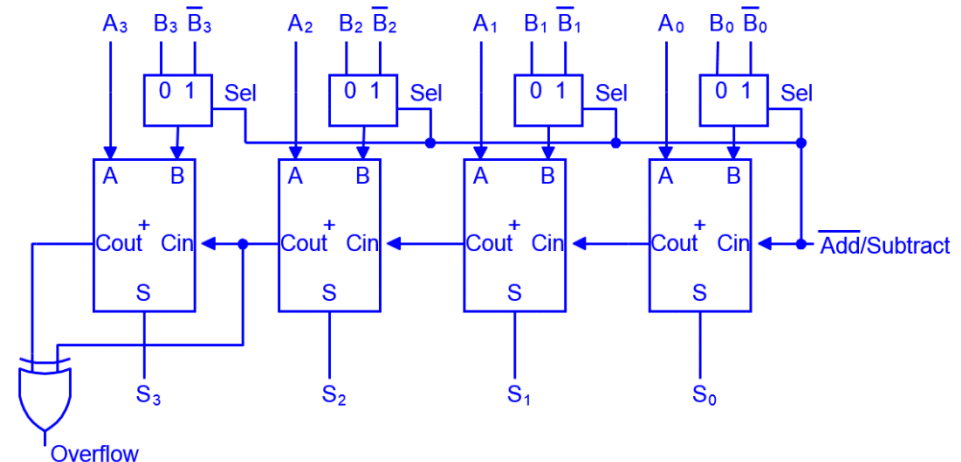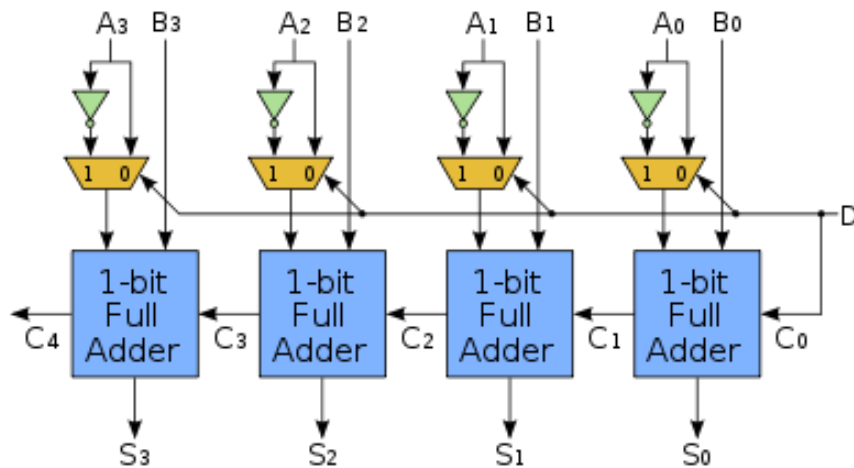- 오늘 실습의 핵심은 제어 비트 (1bit) 하나에 의해서, Adder <-> Subtractor 기능 수행을 선택할 수 있는 회로를 설계하는 것에 있음
- Adder/Subtractor를 따로 만드는 것보다 효율적이고, 경제적이다.



오늘 실습 주제: 4-bit Adder/Subtractor

- 2의 보수 표기법

 

- 2의 보수 표기법으로 11010110는 10진수로 얼마일까?

- $$11010110 = -2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^1 = -128 + 64 + 16 + 4 + 2 = -42$$

- 자릿수 늘리기: 8-bit로 표시한 2의 보수를 16-bit로 표현하기

$$42 = 00101010$$

$$\begin{aligned} -5 &= \sim 00000101 + 1 \\ &= 11111010 + 1 \\ &= 11111011 \end{aligned}$$

$$42 = 00000000000101010$$

$$-5 = 1111111111111011$$

MSB (= 가장 왼쪽의 bit, 여기서는 sign bit)를 그대로 늘려 쓰면 된다.
1이면 늘려진 앞의 8자리를 모두 1로, 0이면 0으로.

오늘 실습 주제: 4-bit Adder/Subtractor


- “손”으로 푸는 2진수 덧셈의 예시:

2개의 N-bit 덧셈 연산은 최대 (N+1)-bit의 결과를 산출한다.


$$\begin{array}{r}
 1101 \\
 1101 \\
 + 0101 \\
 \hline
 10010
 \end{array}$$

직전 column들에서 생성된 자리 올림 수들 (carries)

- FA 모듈의 인스턴스를 오른쪽과 같이 표현한다고 했을 때 :

 


- 4-bit Adder의 경우 아래와 같이 간단히 구현할 수 있다.

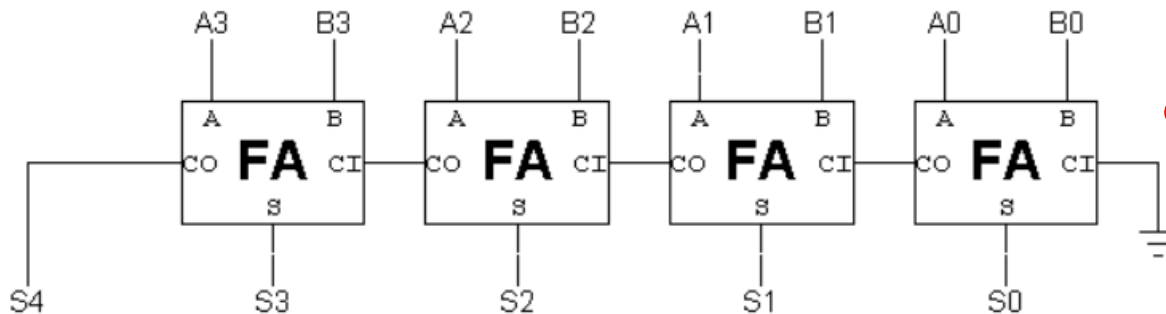


이것을 “Ripple-carry Adder”라 부른다.
(마치 자리 올림수가 파도처럼 일렁인다는 의미에서)

오늘 실습 주제: 4-bit Adder/Subtractor

 - Subtraction (감산): $A - B = A + (-B)$
- $A + (-B)$ 라 표현하는 이유 $\sim (-B)$, 즉 B의 보수를 이용하여 감산 연산을 가산 연산처럼 수행한다는 의미에서 비롯.
- 보통 보수는 2의 보수 형태를 취한다. $-B = \sim B + 1$




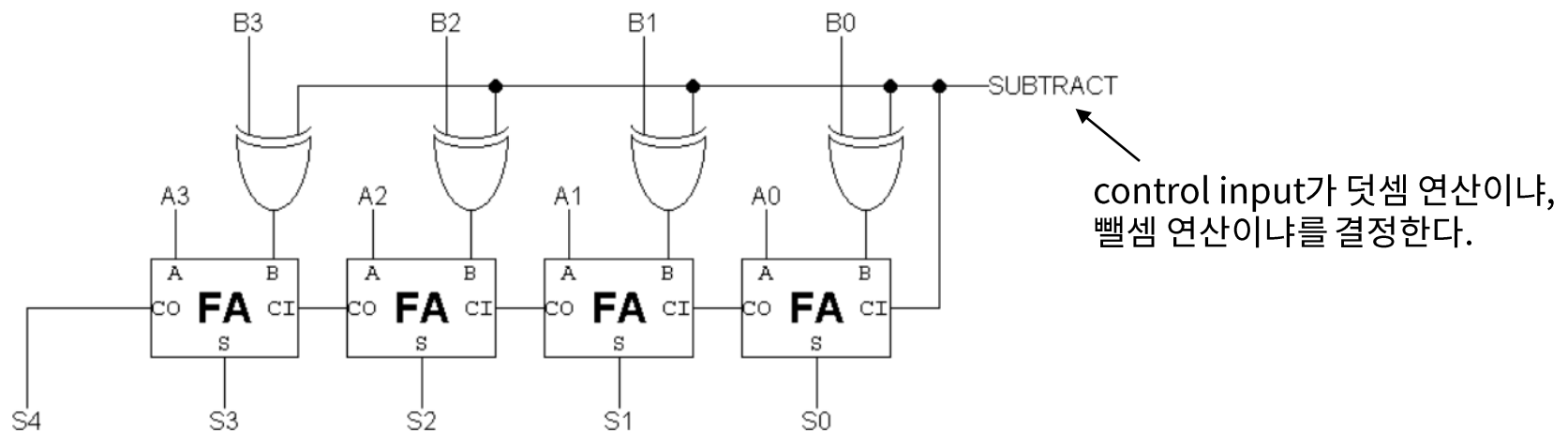- 다음은, 오늘 만들고자 하는 ‘4-bit Adder/Subtractor’의 구현 물이다.



[참고] 연산 속도: t_{PD} of Ripple-carry Adder

$$C_O = AB + AC_I + BC_I$$

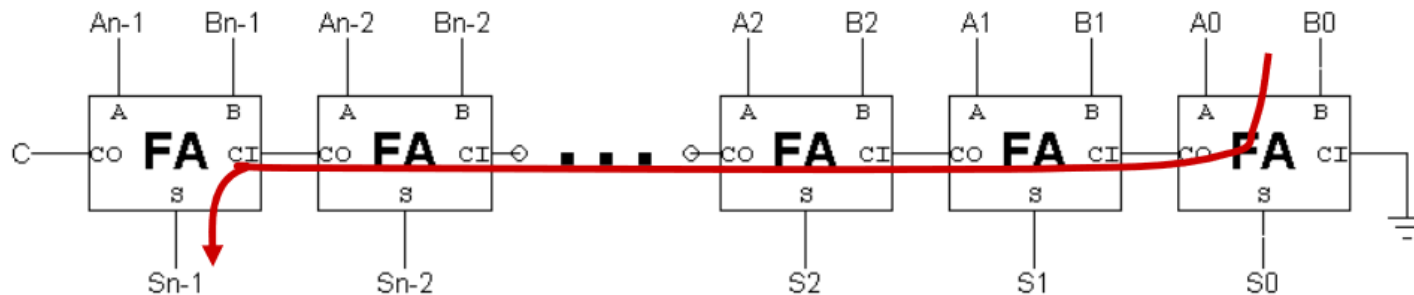

Worst-case path (가장 느리게 결과가 나오는 경우): LSB부터 MSB까지 자리 올림수가 발생하는 경우, e.g., $11\cdots111 + 00\cdots001$ 을 더할 때.

$$t_{PD} = (N-1) \underbrace{*(t_{PD,OR} + t_{PD,AND})}_{CI \text{ to } CO} + \underbrace{t_{PD,XOR}}_{CI_{N-1} \text{ to } S_{N-1}} \approx \Theta(N)$$

$$t_{\text{adder}} = (N-1)t_{\text{carry}} + t_{\text{sum}}$$

오늘 실습 주제: 4-bit Adder/Subtractor

- [중요!] 오늘 실습에 있어서, 4-bit Adder/Subtractor를 구성하는 FA 모듈은, 다음과 같은 Gate delay의 설정 하에 진행됩니다.
- < Gate delay들 >

NOT	4.5 ns
AND	7.5 ns
OR	7.0 ns
NAND	7.5 ns
NOR	5.0 ns
XOR	6.5 ns

```
`timescale 1ns/100ps
module ... (... , ..., <port list> );
    parameter notDelay = 4.5;
    parameter andDelay = 7.5;
    parameter orDelay = 7.0;
    parameter nandDelay = 7.5;
    parameter norDelay = 5.0;
    parameter xorDelay = 6.5;
    .....
endmodule
```

- 적용 예:

```
`timescale 1ns/100ps
parameter xorDelay = 6.5;
.....
assign #xorDelay S = A ^ B;
```

```
`timescale 1ns/100ps
parameter xorDelay = 6.5;
.....
xor #xorDelay xor_01(S, A, B);
```