

# 5 장

## 4-Bit Adder/Subtractor & Arithmetic Logic Unit(ALU)



### 1. 실험 목표

---

- ▣ 논리회로에서 구현되는 양수와 음수의 표현 방법과 처리 방식에 대해서 이해한다.
- ▣ 덧셈기/ 뺄셈기 (Adder/Subtractor)의 구성과 동작 원리를 이해하고 직접 구성해 본다.
- ▣ 덧셈과 뺄셈을 동시에 수행 가능한 단일 공유 Adder/ Subtractor 를 구성해 본다.
- ▣ CPU (Central Processing Unit)의 핵심 모듈인 산술 논리 장치 (Arithmetic Logic Unit: ALU) 구조를 이해한다.
- ▣ 기본적인 ALU 구조를 설계하고, 시뮬레이션을 수행하며, FPGA 를 이용하여 실제 회로를 구현해 본다.

## 2. 실험 이론

### (1) 4-Bit Adder/Subtractor

디지털 시스템에서는 한번에 처리하는 데이터의 단위가 4 비트, 8 비트, 16 비트 32 비트 등으로 임의의 크기의 덧셈/뺄셈을 수행하는 경우, n-비트의 덧셈을 지원하는 Adder 는 1 비트 Adder 를 n 개를 연결하여 간단하게 설계할 수 있다. 아래의 [그림 4-1]과 같이 가장 낮은 비트 자리에서는 아래 단에서 올라오는 올림수가 없기 때문에 Half Adder 를 사용하고, 다음 비트 자리부터 모든 비트 위치에서는 Full Adder 를 연결하여 구성한다. [그림 4-1]은 4-비트 Adder 의 구성도를 보여주며, 비트 0 에서 발생하는 올림수 ( $C_1$ )는 다음 단의 입력으로 연결하여 최종단의 비트 위치에서는 전체 덧셈에 대한 최종 올림수 ( $C_4$ )를 외부로 제공하게 된다.

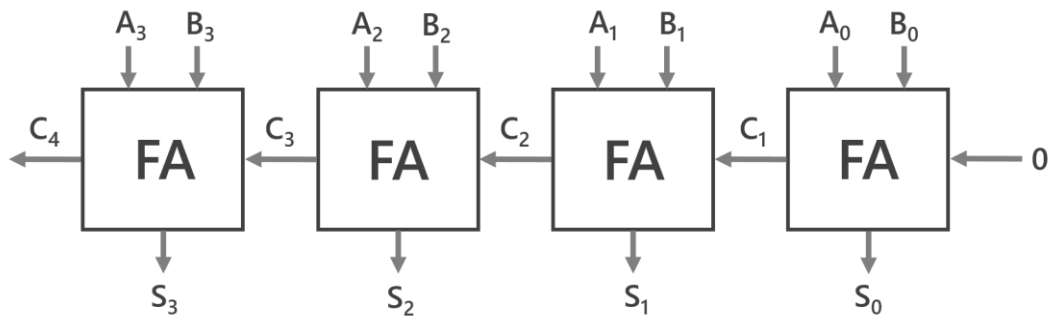


그림 5-1. 4-비트 Adder 의 구성도

뺄셈이 가능하도록 논리회로를 구성하기 위해서는 음수에 대한 표현을 고려해야 한다. 논리회로에서 음수를 표현하기 위한 방식으로 2의 보수가 있다.

표 5-1. 4 비트의 2의 보수 표현

| 숫자 | 2의 보수 | 숫자 | 2의 보수 |
|----|-------|----|-------|
| 0  | 0000  | -8 | 1000  |
| 1  | 0001  | -7 | 1001  |
| 2  | 0010  | -6 | 1010  |
| 3  | 0011  | -5 | 1011  |
| 4  | 0100  | -4 | 1100  |
| 5  | 0101  | -3 | 1101  |
| 6  | 0110  | -2 | 1110  |
| 7  | 0111  | -1 | 1111  |

양수의 경우에는 보통 쓰는 숫자를 이진수로 바꿔서 논리회로에서 사용할 수 있다. 그러나 음수의 경우에는 다른 방법으로 표현을 하게 된다. 즉 양수에서 음수로 음수에서 양수로 변환해야 할 때는 1의 보수로 바꾼 다음에 1을 더해주면 된다. 예를 들면, 0011을 1의 보수로 바꾸면 1100이 되고 다시 1을 더하면 1101된다. 이 결과는 아래의 표 7-1에서 -3의 값과 같게 된다. 음수에서 양수로 바꾸는 것도 위와 동일한 방법으로 하면 된다.

논리회로에서 2의 보수를 사용하는 장점은 양수와 음수의 합을 쉽게 할 수 있는 점이다. 이점을 이용하면 디지털 회로에서 덧셈기와 뺄셈기는 쉽게 구현할 수 있다. 실제 뺄셈기는 올림수 대신에 내림수(borrow)라는 것을 써서 구현한다. 그러나 이런 경우 덧셈기와 뺄셈기를 각각 따로 만들어야 하기 때문에 두 배의 회로가 필요하다. 그러나 2의 보수를 사용하면 덧셈기와 1의 보수를 바꿔주는 것, 즉 inverter 만 있으면 가능하다.

2의 보수 표현을 사용하면 이렇듯 장점이 있지만 한 가지 단점이 있다. 만약 7+7을 할 경우 값은 14가 되지만 실제 나오는 값은 14가 아니라 -2가 나온다.

$$\begin{array}{r}
 7_{10} \qquad 0111_2 \\
 + 7_{10} \qquad + 0111_2 \\
 \hline
 14_{10} \qquad 1110_2 (= -2_{10})
 \end{array}$$

2의 보수체계의 4비트에서는 7이 양수에서 제일 큰 값이다. 그러나 더하기에서는 이보다 큰 값이 나올 수 있다. 음수에서도 가장 작은 값은 -8이지만 이보다 작은 값이 나올 수 있다. 이러한 현상을 오버플로우 (overflow)라 하며, 이는 결과값이 주어진 표현 가능한 수의 범위를 초과하는 경우를 의미한다. 이러한 오버플로우 방지를 위해서는 최상위 비트의 2개의 올림수를 조사하여 두 개의 값이 서로 틀리 경우에는 정상적으로 나오게 되며 값이 같은 경우에는 오버플로우가 된다. 따라서 이 두 개의 값을 조사하면 오버플로우를 방지할 수 있다.

다음 장의 [그림 5-2]는 입력이  $A_i$ 와  $B_i$ 의 4비트인 Adder와 Subtractor를 Full Adder를 이용하여 표현하였다. 기본적인 형태는 위의 Adder와 같다. 그러나 입력  $B_i$ 에서 멀티플렉서를 연결하여 2의 보수 표현을 선택적으로 사용할 수 있다. 즉 빼기를 하는 경우에는 2의 보수값을 대입할 수 있게 한 것이다. 그러나 2의 보수는 부호를 바꿀 때 1을 더해야 한다. 이러한 역할을 수행하는 것이 첫 번째 단의 Full Adder이다. 이전의 [그림 7-1]은 최하위 자릿수에서 Half Adder를 이용하여 아랫 단에서의 올림수를 0으로 가정하였다. 즉 부호를 바꿀 때인 2의 보수를 취할 경우에는 올림수의 입력을 가해 2의 보수효과를 만드는 것이다.

[그림 5-2]에서 가산과 감산의 구분은  $\overline{\text{Add/Subtract}}$  입력의 값으로 바꿀 수 있다. 즉 이 입력이 1 이면 Subtractor 로 동작하며, 0 이면 Adder 로 작동하게 된다. 이 입력은 멀티플렉서의 셀렉트 입력으로도 사용된다. 또한 첫 번째 Full Adder 의 올림수로 입력된다. 이 입력이 0 이면 첫 번째 Full Adder 는 Half Adder 로 작동하며  $B_0$ 의 입력은 그대로 Adder 로 들어가게 된다. 그러나 입력이 1 일 때는 첫 번째 Full Adder 에 올림수가 들어가고 멀티플렉서는  $B_0$ 의 반대 값을 입력하게 된다. 이것은 2 의 보수로 만들어  $A_0$ 에서  $B_0$ 를 빼는 결과를 만들 수 있다. 또한 오버플로우를 체크하기 위하여 최상위 2 비트는 XOR 에 연결하였다.

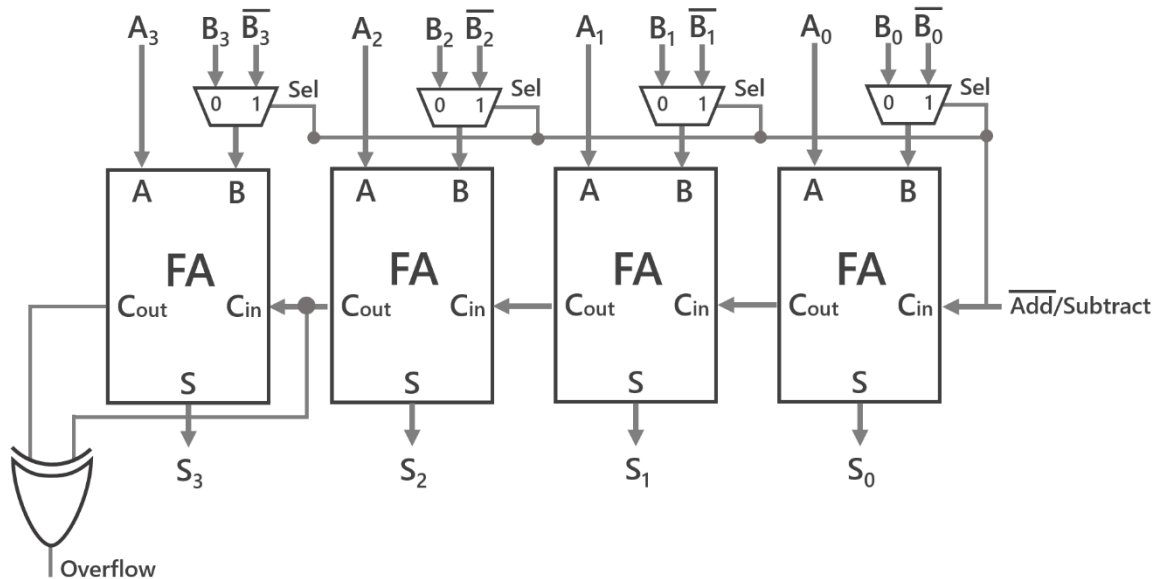


그림 5-2. 4-비트 Adder/Subtractor 의 구성도

## (2) Arithmetic Logic Unit (ALU)

디지털 시스템에서 가장 핵심이 되는 모듈은 프로그램을 구성하는 명령어를 수행하는 CPU (Central Processor Unit)이다. 이러한 CPU 는 모든 디지털 시스템과 내장형 시스템의 기본 엔진으로 주요 구성은 제어장치 (Control Unit), 산술논리장치 (ALU), 레지스터 파일, 그리고 모든 모듈을 연결하는 버스 (Bus)로 구성된다. 이 모듈 중에서 핵심 모듈인 ALU 는 일반적인 산술연산 (Arithmetic)과 논리 연산 (Logic function)을 수행한다.

### 가) 논리연산

본 실험에서 가장 기본적인 4 비트 ALU 를 설계하여 모든 디지털시스템에 적용 가능한 범용 기기로써 기본 연산동작을 이해하기 위함이다. 아래 [그림 8-1]에 나타나 있는 대로 두 개의

논리 입력, A 와 B 에 대하여, 하나의 논리 출력, F 를 제공하는 논리회로를 설계해 보자. 두 개의 입력 A, B 에 대하여 NOT 연산을 수행한다면 A, A', B, B' 에 해당하는 네 가지 출력을 제공할 수 있다. 논리 연산의 가장 기본적인 연산인 AND, OR, 그리고 NOT 을 지원하고 또한 이를 조합하여 논리회로를 구성한다면 총 16 가지의 논리연산 결과 지원이 가능하다.

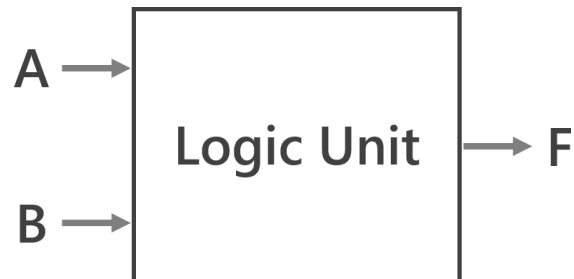


그림 5-3. Logic Unit 의 구성도

여기서 CPU 의 설계사양에 의해 ALU 의 기능에 대해 변화가 생긴다. 16 개의 논리연산을 수행하도록 설계한다면 ALU 는 고속으로 동작하도록 구현할 수 있겠지만, 많은 게이트를 포함하고 배선도 증가하므로 면적이 늘어나게 된다. 속도보다 최적화된 면적에 비중을 두어 설계한다면 사용빈도가 적거나 거의 없는 연산을 포함하지 않아도 된다. 예를 들어 가 구현되어있을 때  $\overline{A+B}$  를 구현하지 않고,  $\overline{A}$  를 먼저 연산을 수행하여 저장하고, 이를 다시 입력으로 넣어서 의 연산기능을 수행하도록 한다. 물론 이러한 일은 ALU 의 동작을 여러 번 반복 수행하므로 연산 속도가 떨어지게 된다.

표 5-2: 2 입력 1 출력 논리회로의 16 개의 논리 연산

| 번호 | 논리연산                        | 번호 | 논리연산                    |
|----|-----------------------------|----|-------------------------|
| 1  | $A$                         | 9  | $A + B$                 |
| 2  | $\overline{A}$              | 10 | $\overline{A + B}$      |
| 3  | $B$                         | 11 | $\overline{A} B$        |
| 4  | $\overline{B}$              | 12 | $A \overline{B}$        |
| 5  | $A \overline{A} = 0$        | 13 | $\overline{A} + B$      |
| 6  | $A + \overline{A} = 1$      | 14 | $A + \overline{B}$      |
| 7  | $AB$                        | 15 | $A \oplus B$            |
| 8  | $\overline{A} \overline{B}$ | 16 | $\overline{A \oplus B}$ |

## 나) 산술연산

니블(Nibble, 바이트의 절반; 4bit)단위의 두 입력 A와 B를 더하거나 빼는 연산과 입력된 수의 보수(여기서는 1의 보수를 구한다. 2의 보수로 바뀌서 입력 값으로 사용하기 위해서는 1의 보수를 취한 뒤 1을 증가하는 연산(B increment)을 수행해야 한다)를 구하는 연산을 기본으로 한다. 이 연산만으로 반복수행을 통해 원하는 연산을 모두 수용할 수 있다. 하지만 많이 쓰이는 연산에 대해 회로를 추가해줌으로써 산술연산 기능을 좀더 강화할 수 있다

여기서 구현된 쉬프트 연산은 Logical Shift Right(LSR), Logical Shift Left(LSL), Arithmetic Shift Right(ASR)이다. 쉬프트 연산을 이용하여 손쉽게 비트 수준에서 곱셈이나 나눗셈이 가능한 장점 등이 있다. Arithmetic Shift는 부호 비트를 유지하는 쉬프트 연산이다.

## 다) 4 비트 ALU의 구조

이번 실험에서 구현해야 할 4 비트 ALU의 입출력을 살펴보면 [그림 8-2]와 같다. 그림에서 보듯이 두 개의 4 비트 입력 A(A<sub>3</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>1</sub>, A<sub>0</sub>), B(B<sub>3</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>1</sub>, B<sub>0</sub>)와 4 비트 출력 F(F<sub>3</sub>, F<sub>2</sub>, F<sub>1</sub>, F<sub>0</sub>)가 있고, 여기에 입력 값에 따른 연산 동작을 결정하는 4 비트 제어신호 S, 캐리 입력 C<sub>IN</sub>, 캐리 출력 C<sub>OUT</sub>이 있다.

 


그림 5-4: 4 비트 ALU의 구조

4 개의 제어신호에 따라 수행해야 할 연산을 나타내면 [표 8-2]와 같다.

[표 5-3]에서는 4 비트의 버스를 사용한다고 가정할 때 동일한 버스에서 제어신호를 전송하여 ALU 의 연산을 제어할 수 있도록 설계되었다. 또한 4 비트의 ALU 는 CIN 과 COUT 을 처리할 수 있기 때문에 8 비트, 16 비트, 32 비트 등으로 확장하여 사용할 수 있다.

**표 5-3: 동작 제어 신호에 따른 연산**

| 제어 신호 |    |    |    | 연산                       |
|-------|----|----|----|--------------------------|
| S3    | S2 | S1 | S0 |                          |
| 0     | 0  | 0  | 0  | Logical 0                |
| 0     | 0  | 0  | 1  | Logical 1                |
| 0     | 0  | 1  | 0  | B                        |
| 0     | 0  | 1  | 1  | ~B                       |
| 0     | 1  | 0  | 0  | A and B                  |
| 0     | 1  | 0  | 1  | A or B                   |
| 0     | 1  | 1  | 0  | A xor B                  |
| 0     | 1  | 1  | 1  | B Logical Shift Right    |
| 1     | 0  | 0  | 0  | B Logical Shift Left     |
| 1     | 0  | 0  | 1  | B Arithmetic Shift Right |
| 1     | 0  | 1  | 0  | A plus B                 |
| 1     | 0  | 1  | 1  | B increment              |
| 1     | 1  | 0  | 0  | Reserved                 |
| 1     | 1  | 0  | 1  | Reserved                 |
| 1     | 1  | 1  | 0  | Reserved                 |
| 1     | 1  | 1  | 1  | Reserved                 |

### 3. 예비보고서 작성

---

- 오버플로우 검사 조건이 왜 최상위 2 비트 올림수가 다를 때인지 조사하시오.
- ALU의 연산 기능을 개선하기 위한, 추가적인 연산을 Reserved 자리에 구현해보시오.
- 아래 코드를 참조하여 ALU를 Behavioral Model로 구현하시오.

```
module ALU(en, ctrl_s, in_a, in_b, out_f);
    input      en;
    input [3:0] ctrl_s;
    input [3:0] in_a;
    input [3:0] in_b;

    output [3:0] out_f;

    reg [3:0] reg_f;

    assign out_f = (en == 1)? reg_f: 4'bz;

    always @ (ctrl_s or in_a or in_b)
    begin
        case(ctrl_s)
            4'b0010: reg_f = in_b;
            4'b1010: reg_f = in_a + in_b;
            4'b1011: reg_f = in_b + 4'b0001;
            default: reg_f = 4'b0;
        endcase
    end
endmodule
```

- 논리 연산에 속하는 LSR, LSL, ASR에 대해서 조사하시오. (Bitwise Instructions)

### 4. 실험에 필요한 기기

---

- 실험용 PC
- Quartus II-Modelsim 소프트웨어



## 5. 실험 내용과 과정

- ① Adder/Subtractor 의 Verilog HDL 코드 작성하여, 시뮬레이션을 진행한다.  
(반드시 ModelSim-Altera 툴을 사용하시오.) 그리고 표 5-4 에 해당되는 입력을 통해 올바른 결과가 나오는지 검증을 진행한다. [결과 보고서 1~2 번 수행에 해당 됨]
- ② 4-bit Adder/Subtractor 의 최대 지연 경로를 파악해본다. (4-bit Adder/Subtractor 에 대한 gate diagram 을 통해 유추가 가능할 것이다.) 그리고 이 최대 지연을 발생시키는 입력/입력 변화의 경우를 시뮬레이션을 통해 검증해본다. [결과 보고서 3 번 수행에 해당 됨]
- ③ 좀 더 빠른 클럭에 동기화하여 작동시킬 수 있는 Adder 를 어떻게 제작해야 할지 고민해본다. 그리고 이러한 고속 Adder 들에 대해서 조사를 진행한다. [결과 보고서 4 번 수행에 해당 됨]
- ④ 위에서 제시된 ALU 에 대한 Verilog 코드를 기반으로, 완성된 ALU 를 설계하여 본다. 그리고 여러 입력 값들을 통해 동작을 검증한다. [결과 보고서 5 번 항목 수행에 해당 됨]

## 6. 실험 결과 보고서

- ① 그림 5-2 에서 제시된 4-bit Adder/Subtractor 를 VerilogHDL 로 구현하시오.
- ② 예비 보고서에서 작성하였던 Adder/Subtractor 의 Verilog HDL 코드를 활용하여, 시뮬레이션을 진행하시오. (반드시, Modelsim-Altera 툴을 사용하고, Testbench 를 통해 Waveform 을 생성하시오.) 그리고 아래의 입력에 따른 결과를 진리표에 채워 넣으시오.

표 5-4. 4-bit Adder/Subtractor 의 진리표

| 입 력 |    |              | 출 력 |    |    |    |          |
|-----|----|--------------|-----|----|----|----|----------|
| Ai  | Bi | Add/Subtract | S3  | S2 | S1 | S0 | overflow |
| 3   | 2  | +            |     |    |    |    |          |
| 1   | -5 | -            |     |    |    |    |          |
| -6  | 2  | +            |     |    |    |    |          |
| 5   | 4  | +            |     |    |    |    |          |
| 7   | 7  | -            |     |    |    |    |          |
| -2  | -6 | +            |     |    |    |    |          |
| -4  | -1 | -            |     |    |    |    |          |
| -2  | 7  | -            |     |    |    |    |          |

- ③ 4-bit Adder/Subtractor 의 최대 지연 경로를 찾아서, 클럭에 의해 동작할 경우의 최대 주파수를 계산하시오.
- ④ 자리 올림 예견 법(Carry Look Ahead)으로 구현한 n-bit Adder 와, 이번 실험에서의 Ripple Carry 방식으로 구현된 n-bit Adder 를 비교하고 장단점을 논하시오.
- ⑤ 예비보고서 항목 작성을 통해 설계한 ALU 를 시뮬레이션을 통해 검증하시오.
- ⑥ 구현된 ALU 를 바탕으로, 곱셈과 나눗셈을 연산하는 과정에 대해서 생각해 보시오.  
(대략적인 동작 방식에 대한 다이어그램이나, 설명을 서술하시오.)
- ⑦ 4-bit X 4-bit 곱셈 연산을 수행하여 최대 8-bit 결과를 도출할 수 있는 곱셈 하드웨어 장치를 설계하고, 구조와 동작을 알아볼 수 있는 다이어그램으로 묘사해보시오. (Verilog HDL 로 구현할 필요는 없으며, 개인이 생각하는 설계방식을 충분히 잘 전달할 수 있는 그림과 글로 서술하면 됩니다.)